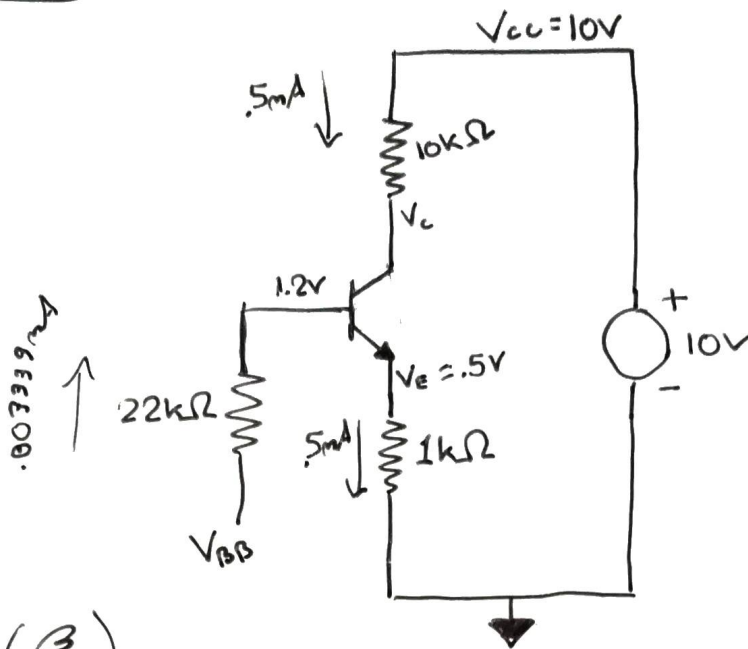


Lab 7 Pre

1)



$$I_C = \left(\frac{\beta}{\beta + 1} \right) I_E$$

$$0.5mA = \left(\frac{150}{151} \right) I_E, \quad I_E = 0.503333mA$$

$$(.003333mA \cdot 22k\Omega) + 1.2V = 1.273333V = V_{BB}$$

$$V_{BB} = 73.3333mV$$

2)

$$1.2733 = I_B \cdot 22k + .7V + (I_B \cdot 225)1k$$

$$.5733 = I_B(22k + 225k)$$

$$I_B = 2.32\mu A$$

$$I_C = 225 I_B = .522mA$$

$$\frac{.522mA}{.5mA} = 1.044 = 4.4\%$$

$$3) \left(\frac{-2mV}{^{\circ}C} \right) (40^{\circ}C) = 80mV$$

$$V_{BE} = .7 - 80mV = .62$$

$$\left(\frac{1.25\%}{^{\circ}C} \right) (40^{\circ}C) = 50\% \text{ increase in } \beta$$

Same as last step...
4.4% increase

$$4) \frac{\Delta V_C}{\Delta V_B} =$$

$$\frac{V_{CC} - I_C R_C}{I_C R_E + V_{BE}}$$