

Lab 6 Pre-lab

Step 1) $V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$ ← start

$$V_D - V_S > V_G - V_S - V_{TH}$$

$$V_D > V_G - V_{TH}$$

$$V_D - V_G > -V_{TH}$$

$V_{GD} < V_{TH}$ ← finish

Other condition: $V_{GS} \geq V_{TH}$

Step 2)

V_{GS}	V_{DS}	I_D	State
1V			
2V			
4V			

Showing process for $V_{GS} = 1V$. (2V & 4V share same process)