

- Part 3

$$i_a = i_b = i_{s2}$$

$$i_a = \frac{V_{s2} - V_{N2}}{R_A}$$

$$V_{N2} = V_{P2}$$

$$i_b = \frac{V_{N2} - V_{out2}}{R_B}$$

$$\frac{V_{s2}}{R_A} - \frac{V_{N2}}{R_A} = \frac{V_{s2} - V_{N2}}{R_A} = \frac{V_{N2} - V_{out2}}{R_B} = \frac{V_{N2}}{R_B} - \frac{V_{out2}}{R_B}$$

$$\frac{V_{s2}}{R_A} - \frac{V_{N2}}{R_A} - \frac{V_{N2}}{R_B} = -\frac{V_{out2}}{R_B}$$

note:

$$\left(\begin{array}{l} V_{P2} = 0 \text{ so} \\ V_{N2} = 0 \end{array} \right)$$

$$\frac{V_{s2}}{R_A} = -\frac{V_{out2}}{R_B} \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{-R_B}{R_A} = \frac{V_{out2}}{V_{s2}} = A_{v2}}$$

using previous values of R_A & R_B

$$\text{we set : } \frac{-20k\Omega}{10k\Omega} = A_{v2} = -2 \checkmark$$

- Part 4

$$\text{using the gain calculated } \frac{V_{out2}}{V_{s2}} = -2 \checkmark, \quad -\frac{V_{out2}}{2} = V_{s2}$$

$$\boxed{R_{in2} = \frac{V_{s2}}{i_{s2}} = \frac{-V_{out2}}{2 i_{s2}} = \frac{-V_{out2}}{2 \left(\frac{-V_{out2}}{R_B} \right)} = \frac{R_B}{2}}$$