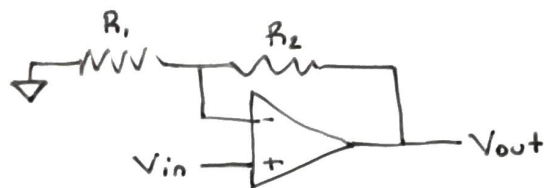


Lab 4 Pre-Lab

- 1) Under the short assumption for C, cleaned up circuit:



10k pot in kit

Non-inverting amp gain = $1 + \frac{R_2}{R_1}$

if we choose $R_2 = 37k$ & $R_1 = 1k$

$$\text{gain} = 1 + \frac{36k}{1k} = 36 + 1 = 37 \checkmark$$

$$\pm 10\% \text{ vals: } \text{gain}_+ = 1 + 44 = 45 \checkmark \quad \text{gain}_- = 1 + 29.45 = 30.45$$

2) $R_1 = 1k$, $X_c = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$

$$1k = \frac{1}{2\pi f \cdot 10\mu m} \Rightarrow \left[1000(2\pi \cdot 10\mu m) \right]^{-1} = f$$


$$f = 15.915 \text{ Hz}$$

4) wiper centered: $R_p + R_B = 10k + 22k = 32k$
 wiper nearly full left: $\approx R_B = 22k$

3) Capacitors block DC current $z = C \cdot \frac{dV}{dt}$, $\left(\frac{dV}{dt} = 0 \right)$
 $z = C \cdot 0$, $z = 0$

R_1 is in series with C so $z_{R_1} = z_C = 0$

New circuit

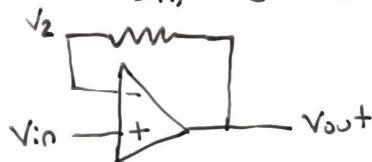

@ R_B , $z = 0$, so $V_{R_{EF}} = V_{in}$, $V_{in} = 5V$. If $V_{in} = 5V$
 then $V_2 = 5V$. $z @ R_2 = 0$ now so $V_{out} = V_2$
 $V_{out} = 5V$